

Układy Cyfrowe i Systemy Wbudowane

Laboratorium 2 – Układy Kombinacyjne

Zadania:

1. Dowolna bramka – funktor – 2-wejścia, 1-wyjście
2. Implementacja funkcji logicznej.
3. Implementacja układu translatora kodu: może być idioto-odporny lub nie

Co chciałbym zobaczyć w sprawozdaniu:

- schemat w Xilinx-ie i informacja o zasadach konstrukcji danego układu,
- zapis procesu minimalizacji funkcji boolowskiej,
- zasady / szkic konstrukcji układu translatora kodu,
- obrazki – wyniki działania symulatora dla kompletu pobudzeń każdego układ,
- krótki raport z przeprowadzonej implementacji sprzętowej.

Uwagi dotyczące pracy z Xilinx-em:

- pracować zgodnie z instrukcją laboratoryjną – partyzantom i kozakom z góry dziękujemy,
- prawidłowo wybrać platformę sprzętową i warunki jej pracy,
- każdy układ budujemy „od zera” jako nowy projekt – nie przerabiamy „starego na nowy”,
- bogactwo bibliotek Xilinx-a duże – rozglądać się cierpliwie, robić substytucje jeśli trzeba,
- pamiętać o prawidłowych zaciskach wejściowo-wyjściowych budowanych układów,
- nie bać się „roboczych – diagnostyczno–kontrolnych” zacisków wyjściowych,
- nazwy zacisków i nazwy przewodów inne niż nazwy sygnałów systemowych – po polsku,
- jednowyrazowe, „żołnierskie” nazwy plików – bez cudowania z polskimi znakami,
- zapisywać / nagrywać / sekwencjować pliki na każdym etapie projektu – nie ma automatu!
- plik <nazwa>.vhd musi być różny od pliku <nazwa>.sch – inaczej kłapa!
- symulator: ISIM – koniecznie, ModelSIM – czasem kuleje dostęp do licencji,
- czas momentu zmiany sygnału w symulatorze zawsze liczony od początku symulacji,
- jeśli w schemacie zacisk wyjściowy może być podpięty do wejściowego wprost przewodem – bez funktorów „po drodze” – wstawić „sztucznie coś” co nie zmieni wartości logicznej sygnału – inaczej będzie zgłaszany błąd,
- obrazki do sprawozdania: schemat, rezultaty symulacji: PrintScreen – głupie, ale skuteczne,
- używać pliku UCF zawsze ze strony materiałów do laboratorium.